

# Taller pre-entrega 2

IIC2343

# Formalidades

° La entrega 1 es hoy a las **20 horas**.

° Feedback recibido de parte de los estudiantes

° Serán 4 entregas. El porcentaje de la E1 mantiene su porcentaje original.

**Nota\_proyecto:  $0.15 * E1 + 0.25 * E2 + 0.25 * E3 + 0.35 E4 - 0.25 \min(E2, E3)$**


° Se publicará los enunciados de la E2 y E3 la próxima semana, esto con el objetivo de que puedan organizar mejor sus tiempos. Ambas entregas tendrán un plazo de dos semanas, favor comenzar a trabajar lo más pronto posible.

# Contenidos

- Una introducción a lo que será la próxima entrega
- Descripción paso a paso de la construcción de un computador
- Componentes adicionales: ROM
- Atender dudas entrega 1
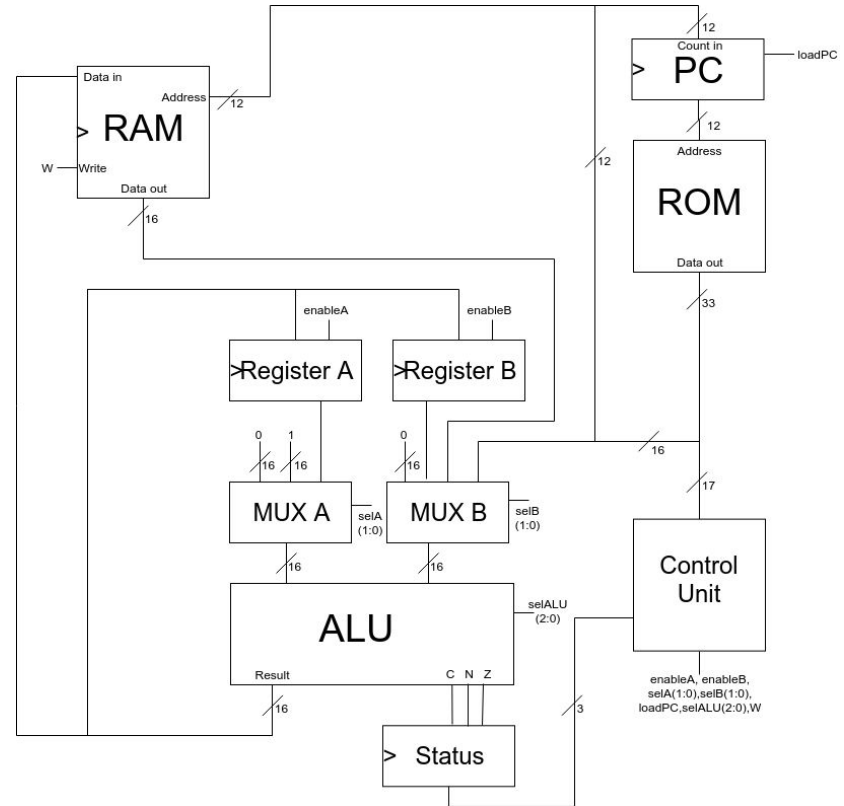
# Una introducción a lo que será la próxima entrega

° Para esta entrega tendrán que diseñar y armar su propio computador básico de 16 bits, el cual utilizarán posteriormente para ejecutar programas hechos en lenguaje assembly




**¡ No se asusten !**

# Una introducción a lo que será la próxima entrega


° Los componentes azules ya estarán a su disposición (a excepción de la ALU si es que no hicieron la entrega 1).

° Los componentes en verde son registros que pueden generar usando de base el componente Reg

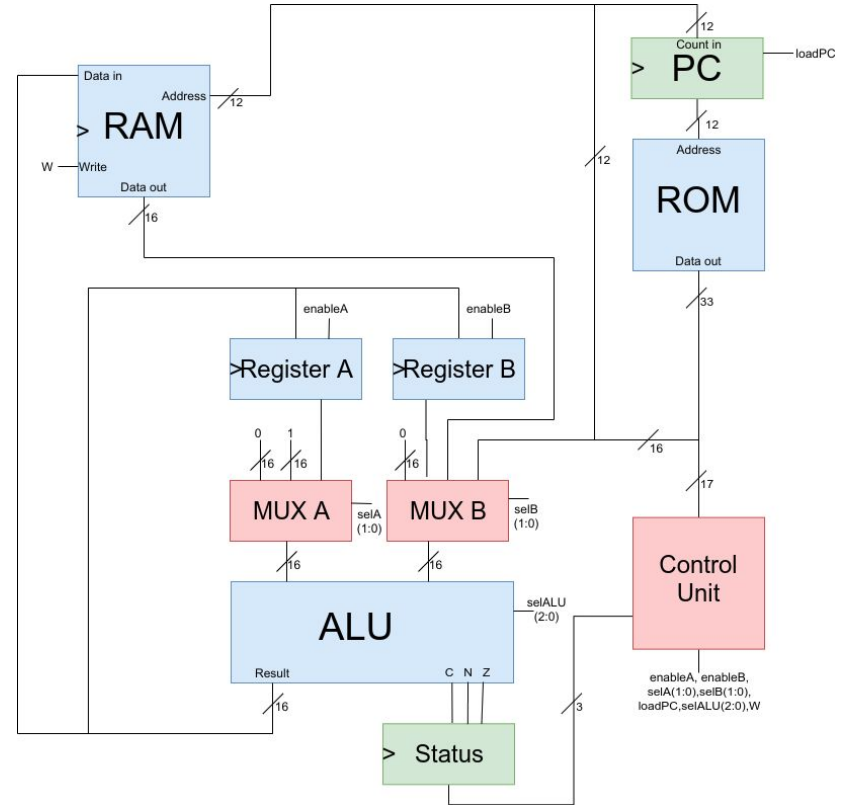
° El mayor desafío de esta entrega es que puedan diseñar su propia palabra de control, junto con su unidad de control




**Retrocedamos un  
poco**

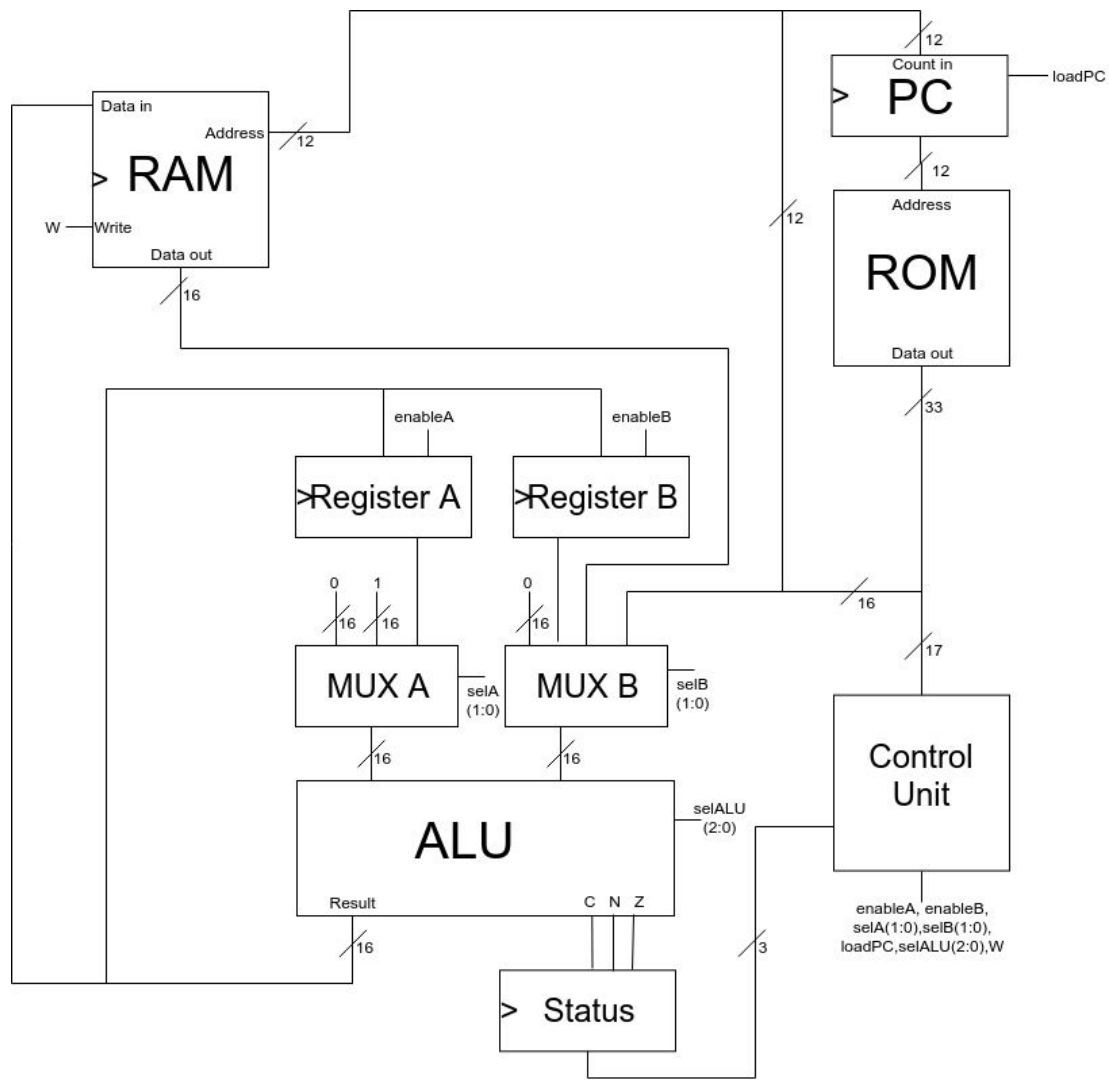




 

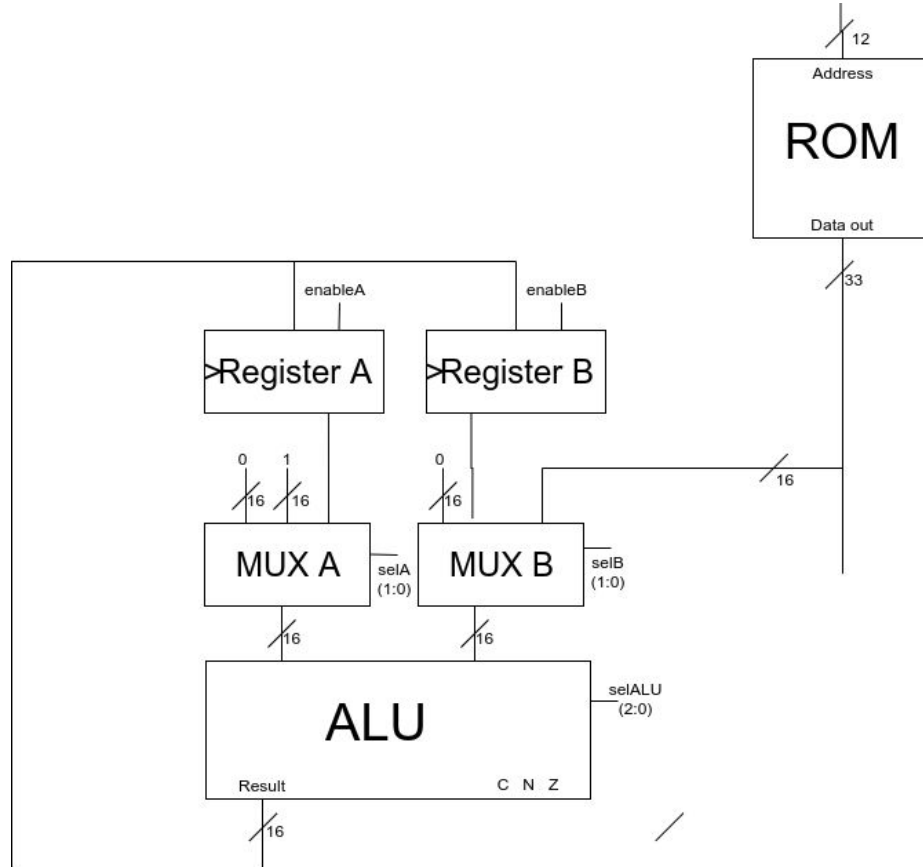

# Tengamos esto como enfoque:

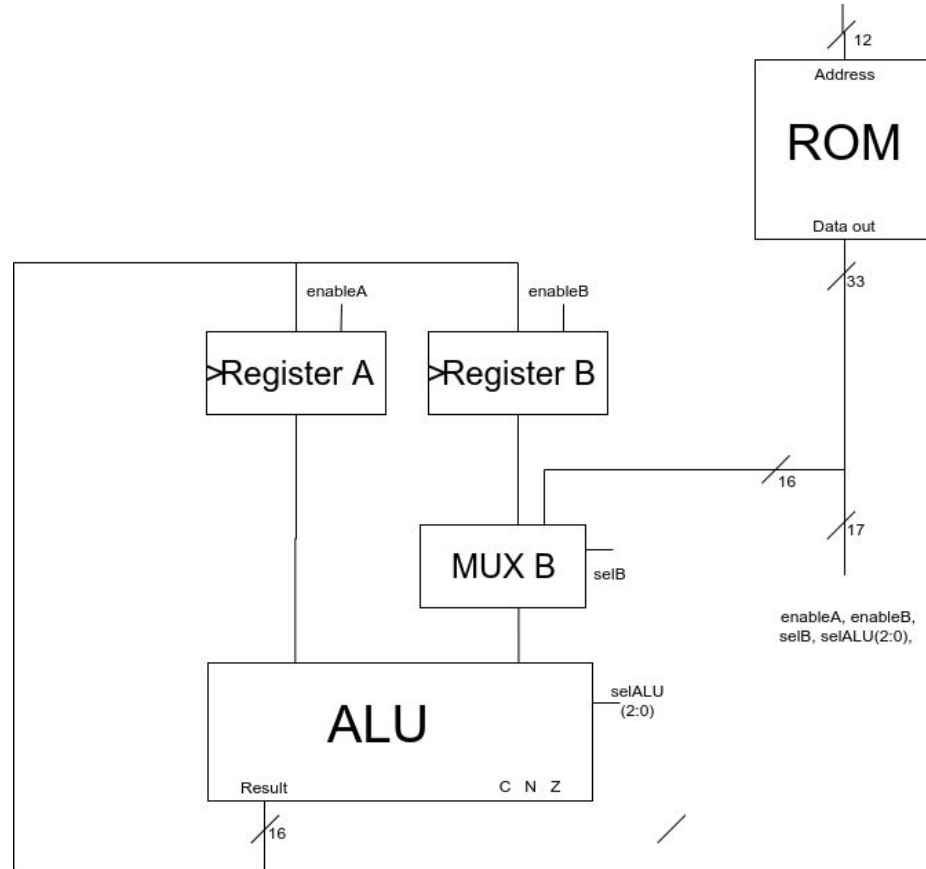

# Componentes adicionales: ROM

```
6 entity ROM is
7     Port (
8         address    : in  std_logic_vector(11 downto 0);
9         dataout     : out std_logic_vector(32 downto 0)
10    );
11 end ROM;
12
13 architecture Behavioral of ROM is
14
15     type memory_array is array (0 to ((2 ** 12) - 1) ) of std_logic_vector
16
17     signal memory : memory_array:= (
18         "000000000000000000000000000000000000",
```

## Componentes adicionales: ROM - Ejemplo

```

signal memory : memory_array := (
  -- LITERAL      1      ALUmba
  "00000000000000000000000000000000",
  "00000000000001100000000000000001", -- MOV A,C
  "000000000000000000100000000000010", -- ADD B,A
  "0000000000000000000000000000000101", -- ADD A,B
  "00000000000000000000000000000111010", -- SHL B
  "00000000000000000000000000000000"
);

```

- 1º A es igual a C (12 en decimal)
- 2º Luego B se le suma A + 1 (sería D)
- 3º Luego A pasa a ser A+B (C+D= 19, o 25 en decimal)
- 4º A se le hace SHL, y se guarda en B (32 en hex, 50 en decimal)

# Volviendo a la entrega:

- ° Subido esta la RAM y ROM para que si lo desean puedan comenzar a trabajar en el desarrollo del circuito.
- ° Pueden pensar en cómo podría ser el diseño de su palabra de control y como será su componente Control Unit
- ° No olvidar usar las issues para cualquier consulta

**Dudas**